

# Computação Reconfigurável

## Aula prática 1

### Resumo:

1. Introdução ao sistema Vivado (versão 2015.4).
2. Introdução à placa de prototipagem Nexys-4.
3. Projetos simples para FPGA.

### Objetivos

Realização de um conjunto de exercícios práticos introdutórios para:

- Perceber o nível básico do sistema Vivado 2015.4;
- Perceber utilização da placa Nexys 4;
- Estudar as construções introdutórias da linguagem VHDL através da criação de projetos simples;
- Desenvolvimento, síntese, implementação e verificação de circuitos simples em FPGA.

Materiais adicionais úteis:

- WebPack de Vivado: <http://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html> .
- Xilinx Design Constraints File XDC: [elearning](http://www.xilinx.com/learn/learning).
- Manual de utilização da placa Nexys-4 :  
<http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,400,1184&Prod=NEXYS4>.

### Problemas para resolver

**Exercício 1.1.** Mostrar os valores dos interruptores nos LEDs (verificar a instrução  $LED \leq SW$ );. Mostrar os valores dos botões nos LED (verificar instruções  $LED(0) \leq BTNL$ ;  $LED(1) \leq BTNC$ ;  $LED(2) \leq BTNR$ ;  $LED(3) \leq BTNU$ ;  $LED(4) \leq BTND$ );).

**Exercício 1.2.** Use os interruptores  $Sw_0, \dots, Sw_3$  para escolher um botão (BTNU, BTNC, BTND, BTNL, BTNR) ou um interruptor  $Sw_4, \dots, Sw_{16}$ . Mostre o valor do interruptor ou do botão escolhido no  $LED_0$ . Exemplo: quando  $Sw_0, \dots, Sw_3 = "000"$  mostrar o valor BTNU; quando  $Sw_0, \dots, Sw_3 = "001"$  mostrar o valor BTNC; etc.

**Exercício 1.3.** Implementar um somador completo para dois operandos de um bit A ( $Sw_0$ ) e B ( $Sw_1$ ). Usar interruptor  $Sw_2$  para sinal de entrada *carry in*. Mostrar o valor da soma no  $LED_0$  e o valor do sinal *carry out* em  $LED_1$ .

**Exercício 1.4.** Fazer ligação com um divisor de frequência  $100 \text{ MHz} \rightarrow 1 \text{ Hz}$ . Mostrar a saída do divisor no  $LED_3$ .

**Exercício 1.5.** Ligar/desligar  $LED_3$  com frequência aproximada de 1 Hz. Ligar/desligar  $LED_4$  com frequência aproximada de 0.5 Hz. Ligar/desligar  $LED_5$  com frequência aproximada de 0.25 Hz.

**Exercício 1.6.** Implemente um contador de 4 bits. Entradas são a) relógio com frequência 1 Hz (mais ou menos); b) *clock enable* ( $Sw_0$ ) para permitir relógio na entrada; c) *reset* (BTNC) para fazer reset (i.e. todas as saídas são iguais a zero); d) *inc* ( $Sw_1 = 0$ ) para incrementar o valor de saída com frequência de relógio; d) *dec* ( $Sw_1 = 1$ ) para decrementar o valor de saída com frequência de relógio. Mostrar o conteúdo do contador nos LEDs (4 LEDs totalmente).

**Exercício 1.7.** Implemente uma função Booleana que permite verificar se o valor marcado nos interruptores  $SW_0, \dots, SW_{15}$  é par ou ímpar. Mostre o valor da função no  $LED_0$ .

**Exercício 1.8.** Mostre nos LEDs o valor  $(SW_0, \dots, SW_7) + (SW_8, \dots, SW_{15})$  quando o botão BTNU está pressionado. Mostre nos LEDs o valor  $(SW_0, \dots, SW_7) - (SW_8, \dots, SW_{15})$  quando o botão BTND está pressionado. Mostre nos LEDs o valor  $(SW_0, \dots, SW_7) * (SW_8, \dots, SW_{15})$  quando o botão BTNL está pressionado. Mostre nos LEDs o valor  $(SW_0, \dots, SW_7) / (SW_8, \dots, SW_{15})$  quando o botão BTNR está pressionado. Mostre nos LEDs o valor  $(SW_0, \dots, SW_7) \% (SW_8, \dots, SW_{15})$  quando o botão BTNC está pressionado, onde % é o resto da divisão.

**Exercício 1.9.** Implemente um registo de deslocamento de 16 bits. Entradas são a) relógio com frequência 1 Hz (mais ou menos); b) *clock enable* para permitir relógio na entrada; c) *reset* para fazer reset (i.e. todas as saídas são iguais a zero); d)  $SW_0, \dots, SW_{15}$  entradas paralelas; e) *set* para gravar no registo entradas paralelas; f) *left* para fazer *shift* à esquerda com frequência de relógio; g) *right* para fazer *shift* à direita com frequência de relógio. Mostrar o conteúdo do registo nos LEDs (16 LEDs totalmente).

**Exercício 1.10.** Implemente um sistema de funções Booleanas para encontrar o *Hamming weight* de vetor binário com 3 bits:  $(SW_0, \dots, SW_2) \rightarrow (LED_0, LED_1)$ .

**Exercício 1.11.** Implemente um sistema de funções Booleanas para fazer conversão de códigos binários para valor hexadecimal nos segmentos dum display:  $(SW_0, \dots, SW_3) \rightarrow (SEG_0, \dots, SEG_7)$ . Usar várias possibilidades, nomeadamente a) definir uma constante; b) usar instrução **when ... else** dentro de uma arquitetura; c) usar instrução **case ... when** dentro de um processo; d) usar instrução **with ... select** dentro de uma arquitetura.